

SIMULAZIONE 3

Nella figura 1 è riportato lo schema realizzato con Multisim del comparatore con soglia di riferimento, nella figura 2 gli andamenti della tensione di uscita v_u (traccia blu) per $V_r = 0$ (figura F2.7a) e $V_r = 3$ V.


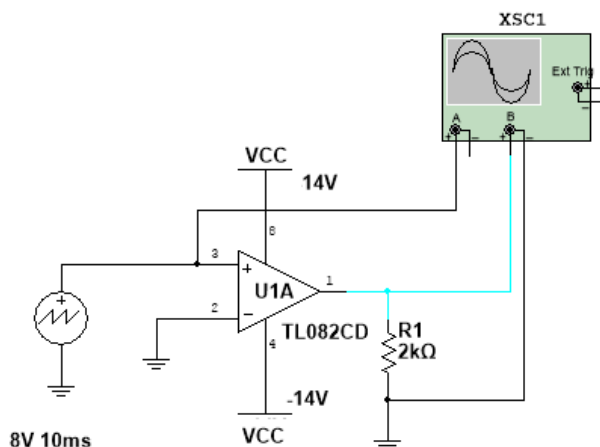


Figura 1 - Comparatore con soglia di riferimento

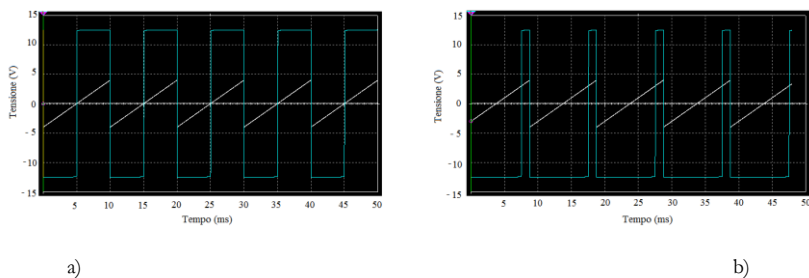

a) b)
Figura 2 - Andamenti della tensione di uscita v_u (traccia blu) per $V_r = 0$ (figura 2a) e per $V_r = 3$ V (figura 2b)