

SIMULAZIONE 4

Nella figura 1a è mostrato un esempio di oscillatore Colpitts realizzato con Multisim, mentre nella figura 1b sull'oscilloscopio a doppia traccia XSC1 è visualizzato l'andamento delle tensione generata (traccia in colore).

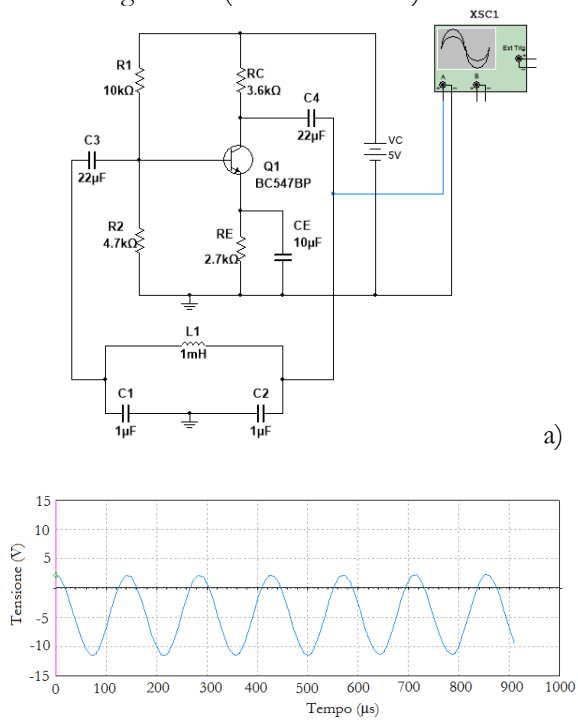


Figura 1 – a) Oscillatore Colpitts simulato con Multisim; b) forma d'onda della tensione generata in uscita